

Relatório MICO X1

Marcelo Augusto Rissette Schreiber
Departamento de Informática
Universidade Federal do Paraná – UFPR
Curitiba, Brasil
GRR20220063

Resumo—Esse relatório dará um exemplo de instruções para testes de um processador MICO X1, com um somador eficiente que será usado na Unidade Lógica de Aritmética (ULA).

Index Terms—MICO X, processador, somador.

I. SOMADOR COM ATRASO MINIMIZADO

A. Carry Lookahead

Em um somador convencional, um Full Adder (FA) depende do carry de outro anterior, ou seja, a soma acontece linearmente e cada FA espera o anterior finalizar para iniciar as operações. Para evitar esse imbróglio, pode-se calcular, antecipadamente, se terá ou não algum carry. Assim, calcula-se caso o FA anterior gera um novo carry ou propaga um criado previamente.

Logo,

$$C_1 = G_0 + P_0 \times C_0,$$

$$C_2 = G_1 + P_1 \times C_1, \dots,$$

$$C_n = G_{(n-1)} + P_{(n-1)} \times C_{(n-1)}$$

OBS.: $G_i = A_i \times B_i$ e $P_i = A_i + B_i$ ou $P_i = A_i \oplus B_i$

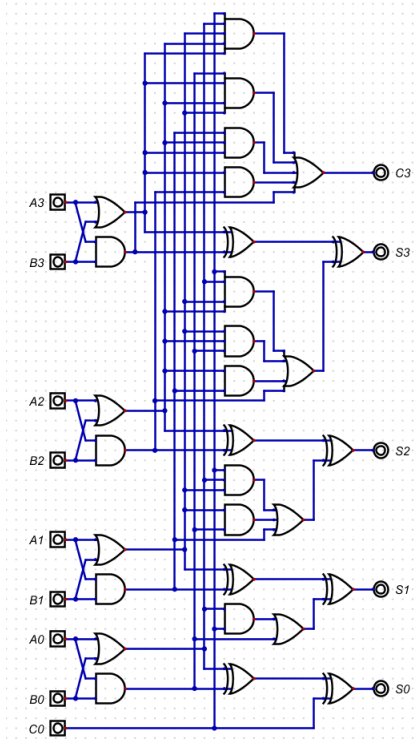


Figura 1: Implementação de um somador de 4 bits com Carry Look Ahead.

B. Carry Select

Semelhantemente, o carry select faz cálculos de maneira paralela ao carry anterior, assim, faz-se as contas antes do resultado. Dessa maneira, o número recebido somente escolhe qual resultado já computado é escolhido.

Isto posto, cada 4 bit full adder tem 2 similares a Figura 1, tal que este recebe 0 e aquele recebe 1 e a entrada escolhe o resultado, diminuindo o tempo de propagação total do circuito.


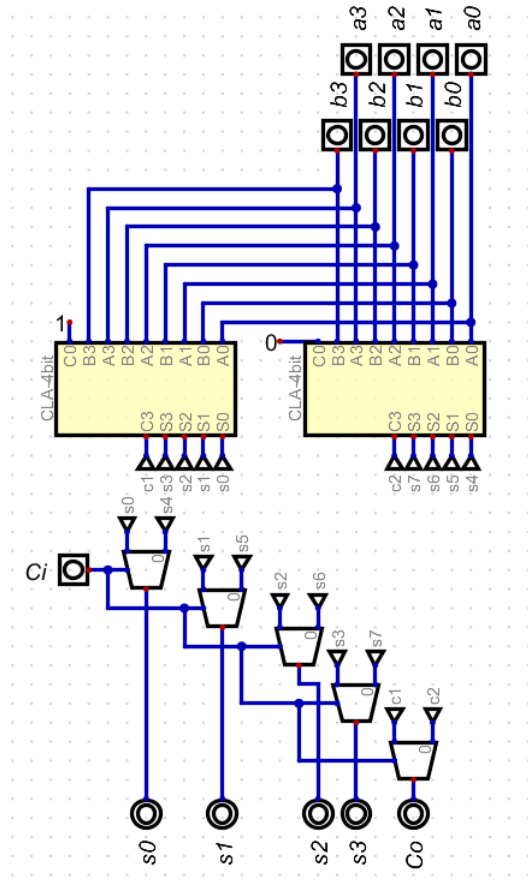


Figura 2: Somador de 4 bits com Carry Select.

C. Conclusão

Portanto, uma implementação de um somador completo de 32 bits, que experimenta minimizar o tempo de propagação, está completa.

II. TESTES NO MICO X1

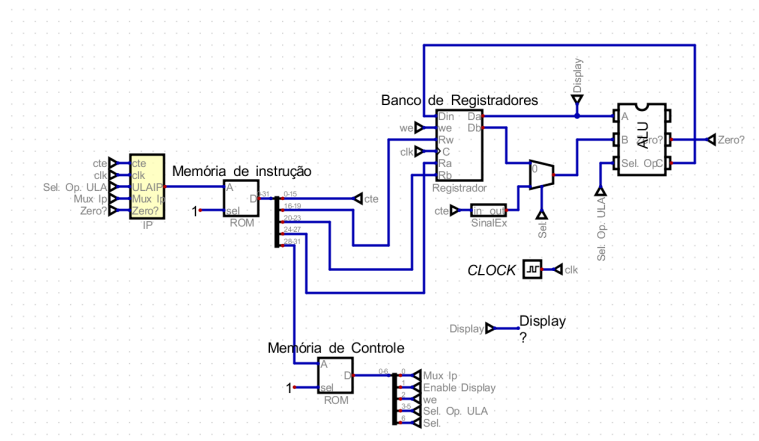

A. Loop simples

Para fim de testes, será realizado um simples laço de repetição que contará de 1 até 5 que será colocado na memória de instruções da Figura 4. Em Assembly simples e hexadecimal, sabendo que a operação tem 4 bits, cada registrador 4 bits e uma constante com 16 bits, totaliza-se 32 bits, assim:

```
ADDi R(1), 1
ADDi R(2), 1
ADDi R(3), 5
BEQ R(2), R(3), 3
ADD R(2), R(1), R(1)
JMP -2
HALT
```

```
0xB0010001
0xB0020001
0xB0030005
0xE2300003
0x12120000
0xD000FFFE
0xF0000000
```